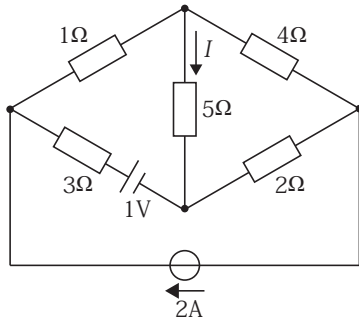


2020.4.29

# 技術系専門問題演習 【電気】

【2019年国家総合職 No.41 (電気工学)】

図のような回路において、 $5\Omega$ の抵抗に流れる電流  $I$  の大きさはおよそいくらか。



⊖ は理想電流源を示す

- 1  $\frac{7}{37}$  A    2  $\frac{10}{37}$  A    3  $\frac{2}{7}$  A    4  $\frac{13}{37}$  A    5  $\frac{13}{35}$  A

## 類題情報

総合職で多数。たとえば、H.30 国家総合職工学 No.41, H.28 国家総合職工学 No.41 など