

工学系
公務員試験
専門試験問題
演習講座

H.10 国家I種 電気電子職 No.25


(電気工学)

電気

$$V = \frac{1}{3} A \times 1\Omega = \frac{1}{3} V$$

$$(全体) = 1 A \times r$$

$$\therefore r = \frac{1}{3} \Omega$$

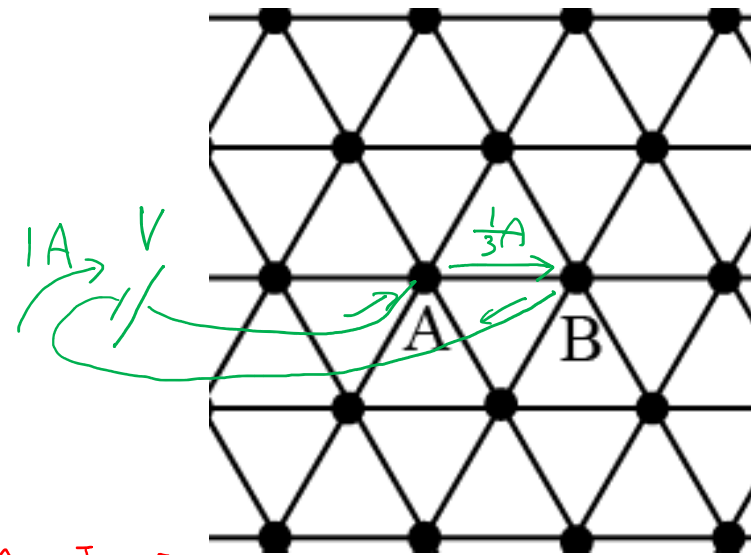

$A_1 = 1A$ の I と 5 と 3 と

$B_1 = 1A$ の I と 5 と 3 と

